2022-2023名-学期数电期中(A色)


一、蜂网对社会最简为意数式

2. F = ABC+AB+AD+C+BD (代数法)

3. F(A,B,C,D) = AB +AC+OD+BOD+BO(卡倍图法)

4. F(A,B,C,D)=Im(0.1,2,4.1.6,11)+Id(3,8,10.11)(お番選)


二. 多析例电路1%能

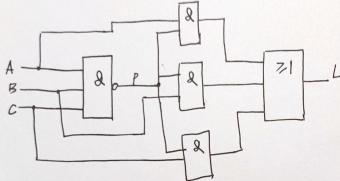

三.设计一个A,B.C三人表决电路,结默安"少数服从多数"的明矾行使否决权。用针出了实现

四.用74LS138和排门积配金加器(额值的35样达达式)

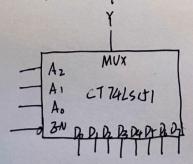五.用8数/数据选择器74LS对原门电路深呈见逻辑函数F(D, C, B, A)=DBA+CBA



2022-2023年- 湖域对中(4克)含案

